

Laboratoire 5: Conception d'une interface fiable

Département: **TIC**

Unité d'enseignement: **ARE**

Auteur(s):

- **CECCHET Costantino**
- **JALUBE Miguel**

Professeur: **MESSERLI Etienne**

Assistant: **CONVERS Anthony**

Date: **Décembre 2023**

Sommaire

- [Introduction](#)
- [Conception de l'interface](#)
 - [Plan d'adressage](#)
 - [Réalisation du circuit](#)
 - [Canal d'écriture](#)
 - [Canal de lecture](#)
 - [Machine d'état pour la lecture fiable](#)
 - [Synthèse](#)
- [Simulation](#)
- [Programme C](#)
- [Conclusion](#)
- [Annexe\(s\)](#)

Introduction


Pour ce laboratoire, il est demandé de réaliser une interface fiable, connectée sur le bus Avalon interconnectant l'HPS (microcontroller) et l'FPGA de la carte DE1-SoC.

L'arborescence de fichiers de base du projet a été fourni par les responsables de cours.

Conception de l'interface


Plan d'adressage

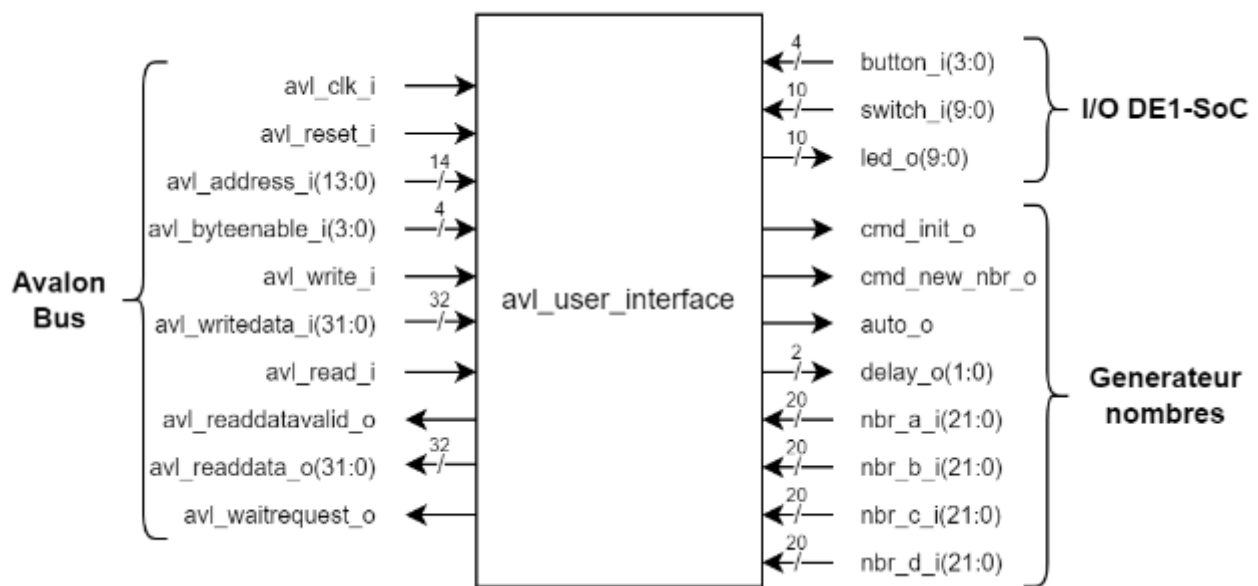Comme le montre le bloc de l'interface a concevoir:



Elle ne reçoit que 14bits pour l'adresse.

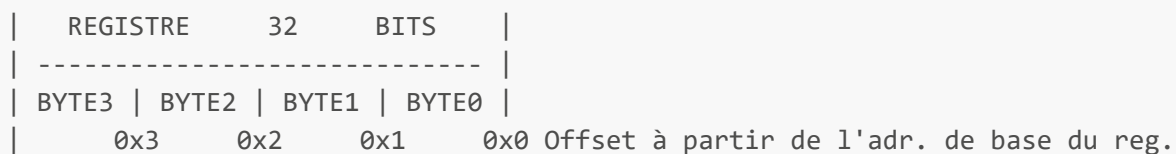Ceci s'explique par le fait que le bus de données est sur **32bits**. Dès lors, une valeur 32bits doit pouvoir s'adresser de telles façons à accéder à chacun de ces bytes, soit:



Ce faisant, les adresses dans le plan d'adressage doivent être alignées sur 2bits, autrement dit, alignées sur **4. Ce qui enlève les 2 premiers bits de poids faibles.**

Ensuite, le manuel de référence technique du processeur nous indique que le bus AXI lightweight débute à l'adresse 0xFF20'0000, avec une mémoire allouée de 2MB. **Il en est déduisible que les 11 derniers bits de poids forts sont décodés par ce dernier.**

De plus, la zone attribuée aux étudiants est présenté avec le tableau ci-dessous:

Offset on bus AXI lightweight HPS2FGPA	Fonctionnalités
0x00_0000 - 0x00_0003	Constante ID 32Bits (Read only)
0x00_0004 - 0x00_FFFF	reserved
0x01_0000 - 0x01_FFFF	Zone à disposition des étudiants
0x02_0000 - 0x1F_FFFF	not used

Une constante ID de 32bits est retrouvée, mais cette dernière est implémentée par le *design* des responsables de cours. De fait, l'interface à concevoir est derrière le *design* sus-mentionné **et donc, les bits utilisés par l'interface à concevoir sont alors les 14bits d'adresse 15 à 2.**

Le plan d'adressage aint comme adresse de base 0xFF200000 a ensuite été défini comme suit:

Address (CPU Side) [16..0]	Address (Itf side) [15..2]	Definition	R/W	BITS
0x1_0000	0x0000	Constant ID (0xDEADBEEF)	R	[31..0]
0x1_0004	0x0001	IN: Keys	R	[3..0]
0x1_0008	0x0003	IN: Switches	R	[9..0]
0x1_000C	0x0003	OUT/IN: LEDs	R/W	[9..0]
0x1_0010	0x0004	OUT/IN: Status/Config. [^1]	R/W	[1..0]/[4] [0]
0x1_0014	0x0005	OUT/IN: Mode/Speed	R/W	[4] [1..0]
0x1_0018	0x0006	<i>unused</i>	-	
0x1_001C	0x0007	OUT: Photo	W	[0]
0x1_0020	0x0008	IN: nbr_a	R	[31..0]
0x1_0024	0x009	IN: nbr_b	R	[31..0]
0x1_0028	0x0010	IN: nbr_c	R	[31..0]
0x1_002C	0x0011	IN: nbr_d	R	[31..0]
0x1_0030	0x0012	<i>reserved</i>	-	-
0x1_003C	0x1000	<i>not used</i>	-	-


[^1]: *Status/Config.*: en suivant le plan d'adressage fourni par les responsables de cours, les bits de status sont *read only* et les bits de configuration sont *write only*.

Justification du plan d'adressage:

- La première constante permet d'identifier l'interface à concevoir, conformément à la donnée du laboratoire
- Pour les offset 0x18 et 0x1C, il a été décidé de n'utiliser que l'offset 0x1C et son bit 0 afin de gérer la prise de photo des registres 0x20 à 0x2C. Nous avons décidé de ne pas utiliser l'offset 0x18, car la prise de photo et son acquittement peuvent être gérés par le bit 0 de l'offset 0x1C.

Réalisation du circuit

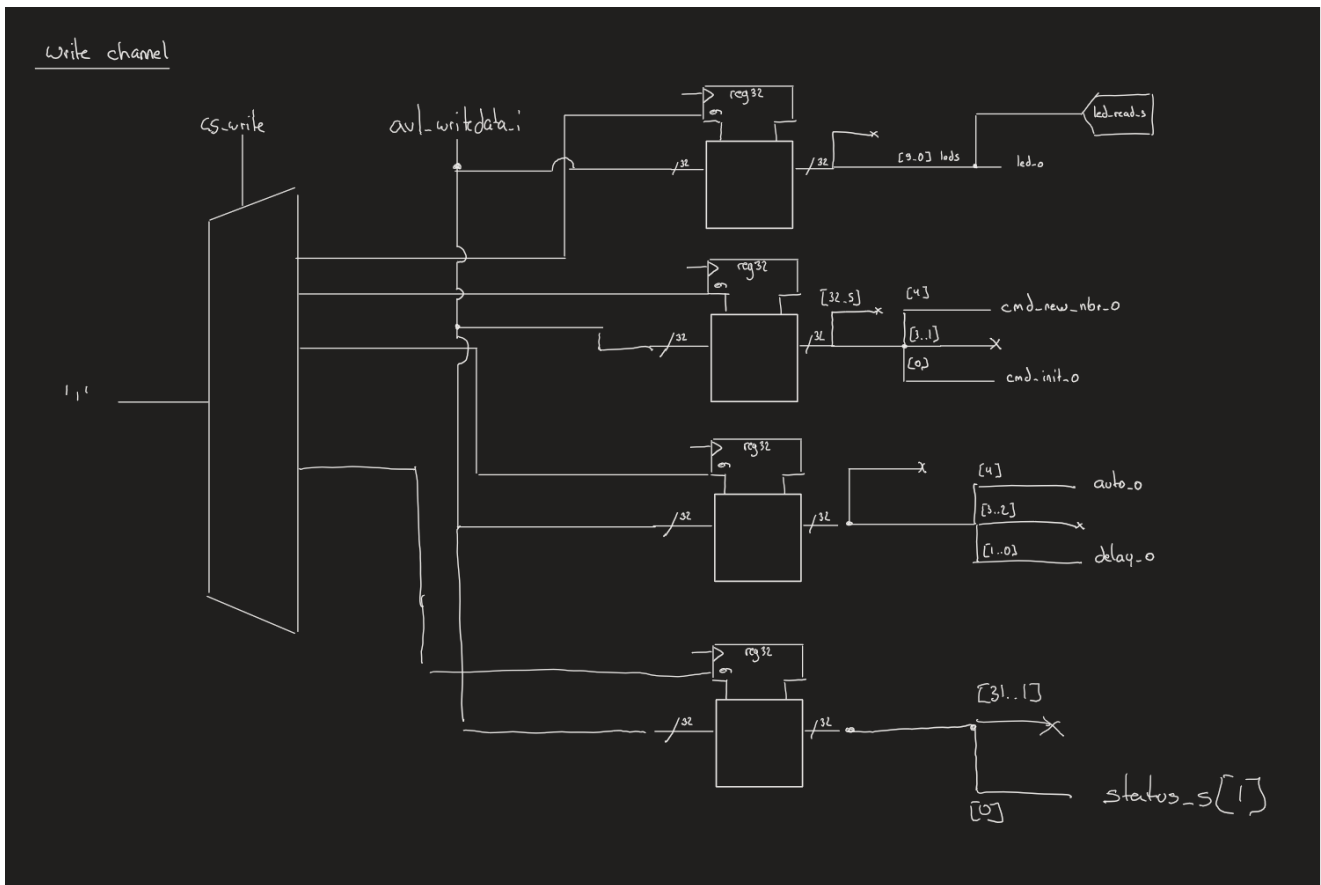
La circuiterie a été coupée en 3 parties majeures; **lecture**, **écriture** et une machine d'état pour la lecture fiable.



Canal de lecture

Pour celui de lecture, c'est un MUX qui permet de choisir parmi les 9 registres lisibles (voir tableau en titre [Plan d'adressage](#)) celui qui sera lu.

En voici son schéma:

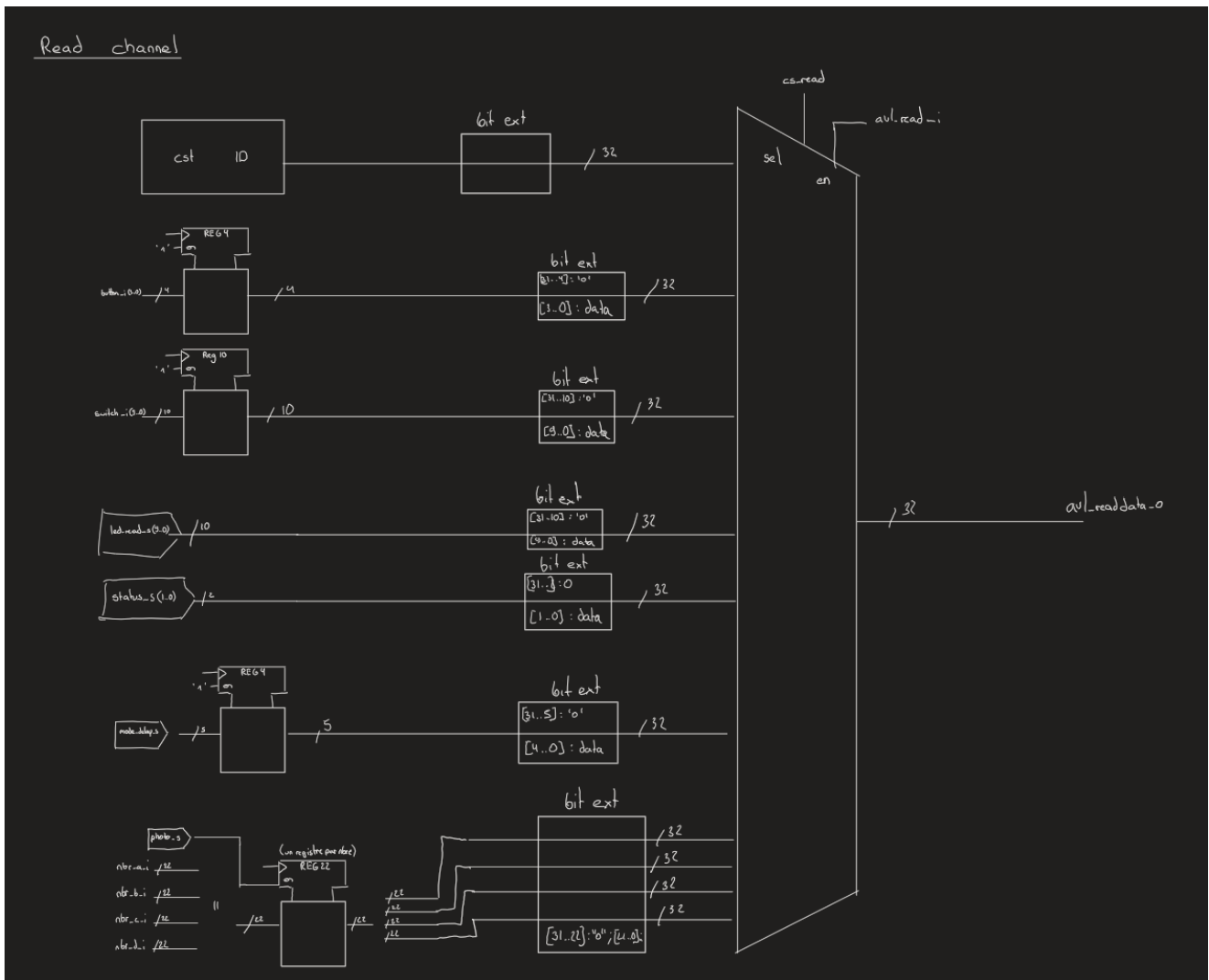


Lors de la lecture d'une donnée, un décalage d'une période d'horloge est effectuée pour obtenir le signal `avl_read_datavalid` à partir du signal `avl_read_i`.

Machine d'état pour la lecture fiable

Pour la lecture fiable, une machine d'état a été implémentée, afin de gérer un signal de prise de photo, ainsi que son acquittement.


Voici le diagramme de la machine d'état.

MSS

 

Cette machine a été conçue sur la base de ces diagrammes de flux:

diagramme de flux

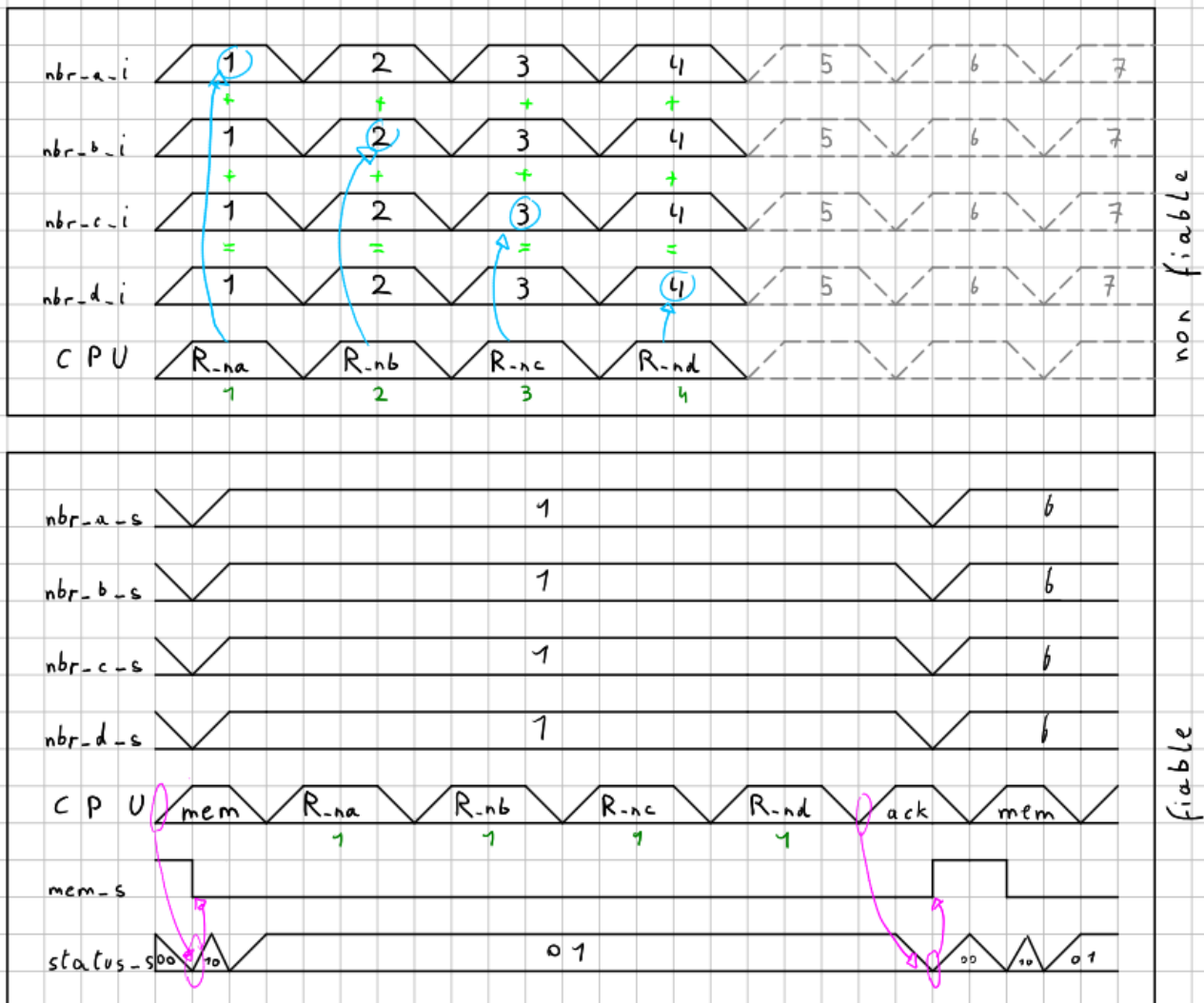

Synthèse

Après discussion avec l'enseignant, la vue RTL et la quantité de logique ne sont plus très parlantes, de part l'explosion de logiques. Cependant, une autre information, permettant un contrôle plus approchable, est la quantité de registres dédiées au *design*.

Sous le report de synthétisation: **Fitter > Resource Section > Resource Utilization by Entity**, à l'aide du filtre et en cherchant *avl_user_interface*, on trouve cette information:

Compilation Hierarchy Node	Dedicated Logic Registers
DE1_SoC_top	643 (0)
avl_user_interface:avl_user_interface_inst	121 (121)

Chaque registre peut être compté, afin de retrouver la valeur qui devrait être obtenue.

	Size (bits)		Size (bits)
Données des LEDs sur DE1SoC	10	Status	2
Mode + Speed	3	New + Init	2

	Size (bits)		Size (bits)
Nombres	22*4	readdatavalid	1
readdata	32	Machine d'état	3

Ce qui amène alors à :

$$\text{\$Dedicated Logic Registers} = 10 + 2 + 3 + 2 + 22*4 + + 1$$

$$32 + 3 = 141\text{\$}$$

Les constantes, tel que la constante ID du périphérique, sont connectées en dures et ne comptent alors pas dans le compte de registres.

Mais nous voyons une disparité entre le compte de registres et le compte de registres dédiés au *design* offert par Quartus. En effet, le compte de registres dédiés au *design* est de 121, alors que le compte de registres est de 141.

Ceci même si l'on compile le `avl_user_interface` seul, sans le reste du projet (138 au lieu de 141). ces 3 bit son du au fait que quartus optimise les bits de status, la machine d'etat et le bit de memorisation en effet la machine detat ne va utiliser que 2 bit car letat init est 00 et le bit de status 0 est affecté grace a un bit de la machine d'etat et de meme pour le bit de memorisation qui est affecté par le bit de status 1.

	Compilation Hierarchy Node	Dedicated Logic Registers
1	<code>avl_user_interface</code>	138 (138)

Ceci est dû au fait que le compilateur de Quartus optimise le code.

Trouver a quel endroit ces optimisations sont faites est difficile. L'option la plus probable est que quartus ne va pas shyntethiser certain registres au complet, comme par exemple `readdata` qui devrait faire 32 bits mais est vraiseblablement optimisé en 23 bits.

22 pour sa valeur la plu grande qu'sont les nobres générés et 1 pour la constante ID.

Ceci a été dicuté avec le professeur et il nous a dit que c'était normal et que trouver exactement ou quartus optimise était très difficile.

Nous avons décidé de ne pas chercher plus loin et de continuer avec cette valeur de registres.

Simulation

Différentes phases de simulations ont été exécutées. Ces dernières peuvent être représentées avec les séquences sauvegardées, à l'aide de la console.

Voici leur test respectif:

0. Test des lectures des IDs, ainsi que l'écriture de la constante de debug
1. Test des lectures des entrées utilisateurs: Boutons et interrupteurs
2. Test de l'écriture et relecture des LEDs de la DE1

Pour ne pas surcharger le rapport, l'analyse des chronogrammes, avec effet sur la console est annexé à la **fin**.

Programme C

Pour le programme, la base a été reprise du dernier laboratoire. Cependant, le programme a été modifié pour satisfaire les contraintes du cahier des charges.

Un module **interface** implemente les fonctions de lecture et d'écriture de l'interface, afin de satisfaire les contraintes décrites par la donnée du labo. .

Le module se contente du minimum pour cette interface, mais elle est facilement modulable.

Selon la compréhension du cahier des charges, voici quelques clarifications quant au comportement du programme:


- Lors de l'écriture sur les registre de initialisation et de reset pour le generateur de nombres, le programme cree une pulse sur ce dernier.
Ceci à été fait pour ne pas avoir à gérer cette pulse grâce a une machine d'état dans le vhdl.
- Lors de la lecture des nombres en mode fiable, deux solutions ont été discutée avec le professeur:
 - La première consiste à demander une prise de photo, et laisser a l'utilisateur la mission de lire les nombres avant de relancer une prise de photo. Cette solution est simple à implémenter.
 - La deuxième consiste à demander une prise de photo et d'attendre un acquittement de la part de l'utilisateur avant de pouvoir relancer une prise de photo. Cette solution est plus complexe à implémenter.

Nous avons implémenté cette solution, car elle est plus proche du cahier des charges.


Tests mode non fiable

Les tests de la partie une ont donnée des résultats corrects. Le chronogramme montre cette liste d'actions dans l'ordre :

 
1. Initialisation de l'interface
2. Lecture de l'ID en 0x0
3. Lecture de l'ID en 0x10000
4. Allumage de toutes les LEDs
5. Lecture des switchs (SW4 activé)
6. Lecture des boutons (KEY0 activé)
7. Passage en mode manuel
8. Génération d'un nouveau nombre
9. Lecture du nombre généré
10. Génération d'un nouveau nombre
11. Lecture du nombre généré
12. Passage en mode automatique et frequence 1 MHz
13. Lecture du nombre généré (jusqu'à voir un changement)



Comme on peut voir dans le chronogramme, on demande un nombre en mettant le signal new_nbr à 1 puis lorsque l'on a lu le nombre on met le signal new_nbr à 0 pour le mode manuel. Dans le deuxième chronogramme on peut voir le fonctionnement du mode automatique. La fréquence est définie à 1 MHz et on peut voir à la fin du chronogramme la génération de nouveau nombres sans avoir besoin du signal new_nbr.

 

Tests TCL/TK :

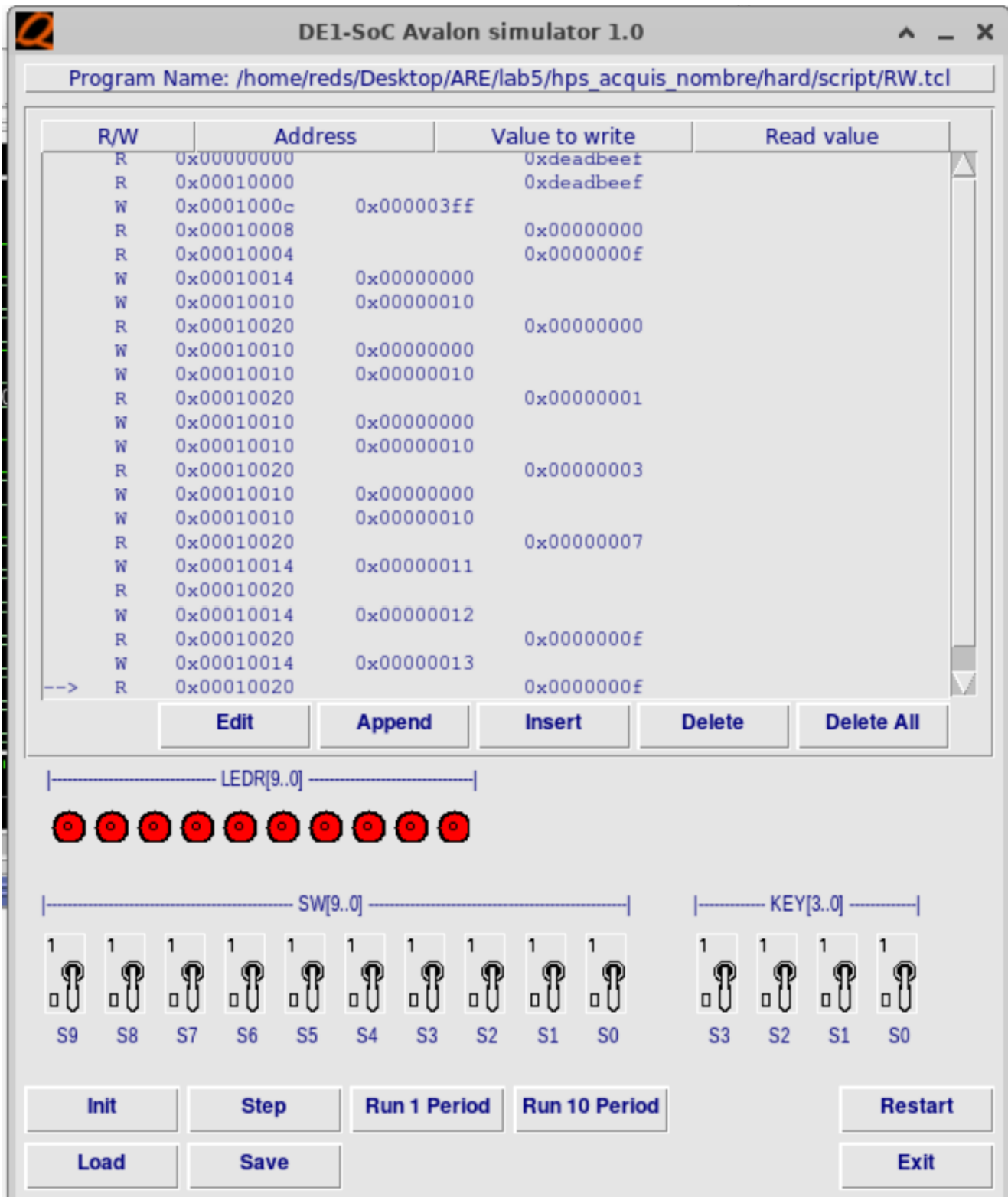

Action sur les Interrupteurs/Boutons	Résultat Attendu (Équation)	Résultat Observé
SW0 = 1 (Activation du mode fiable)	$na + nb + nc = nd$ (vérification de l'équation)	OK
Appuyer sur KEY0 (Initialisation)	$na = 0, nb = 0, nc = 0, nd = 0$ (réinitialisation des valeurs)	OK

Action sur les Interrupteurs/Boutons	Résultat Attendu (Équation)	Résultat Observé
Appuyer sur KEY1 (Génération de nombres)	$na + nb + nc = nd$ (génération de nouvelles valeurs respectant l'équation)	OK
SW7 = 0 puis SW7 = 1 (Changement mode)	Changement de l'état du système (manuel à automatique et vice versa)	OK
Réglage de SW9-8 pour la fréquence maximale	Fonctionnement du système sans erreur à la fréquence maximale	OK
Appuyer et maintenir KEY2 (Lecture)	na, nb, nc, nd lus successivement, vérification de $na + nb + nc = nd$	OK

Conclusion

En conclusion, il est à noter que le laboratoire a été réalisé avec succès en respectant les différents aspects de la consigne. Il est pertinent de mentionner que seulement une des deux adresses allouées pour l'utilisation des étudiants (Offset 0x1C) a été employée, laissant ainsi une marge pour d'éventuelles expansions du projet.

Concernant le programme en langage C, il convient de souligner un aspect important dans le mode manuel : lors de l'initialisation et de la demande d'un nouveau nombre, le logiciel est chargé de positionner les deux signaux en état haut (1) puis en état bas (0). Cette fonctionnalité aurait pu être implémentée via une machine à états, mais la décision a été prise de confier cette gestion au logiciel afin de simplifier le code de l'interface, offrant ainsi une approche plus épurée et plus directe pour les utilisateurs

Annexe(s)

- [Simulation: Chronogrammes et Consoles](#)
 - [IDs contrôle](#)
 - [Lecture des entrées utilisateurs](#)
 - [Écriture/Relecture des LEDs sur DE1SoC](#)
 - [Maintien du write enable d'écriture sur MAX10](#)
- [Mesures write enable](#)
 - [Write enable de 1.1us - 1](#)
 - [Write enable de 1.1us - 2](#)
 - [Write enable de 1us](#)
 - [Indication sur la mesure](#)

Simulation: Chronogrammes et Consoles

IDs contrôle

Ici, il est constaté que la valeur lue de l'ID (côté étudiant) est faite correctement et que le bit de *read_datavalid* est active, un coup d'horloge après *read_i*.

Ce chronogramme permet de voir que la lecture, la modification et la relecture de la constante de *debug* fonctionne.

En forçant les valeurs de *read_i* et de *avl_address_i*, le dernier chronogramme montre que la lecture consécutive de deux registres différents fonctionnent.

Sur la console, ces instructions permettent de confirmer que seul les bits 15 à 2 sont utilisés pour adresser l'interface.

Lecture des entrées utilisateurs

Ce chronogramme permet de valider que les valeurs des interrupteurs et des boutons sont bien reportées, lors de leur lecture.

Ce qui est validé, également avec la console ci-dessous:

Écriture/Relecture des LEDs sur DE1SoC

Le chronogramme et les consoles vérifient le fonctionnement souhaité, transmis par les chronogrammes du bus Avalon (dans le dossier /doc, mis à disposition).